AΘHNA 25. 6. 2021

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "Συστήματα Μικροϋπολογιστών"


(ΘΕΜΑ 1° – ΣΥΝΟΛΟ 3.5 Μονάδες)

Έναρξη 11:30 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ 50' + 10' Παράδοση: 12:30'

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΘΕΜΑ 1α: (1.5 MONAΔΕΣ):

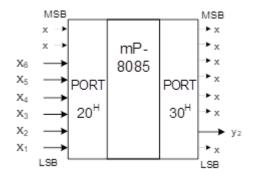Δίνεται μΥ-Σ που διαθέτει δύο 8-bit θύρες: μία εισόδου (διεύθ. 20^{HEX}) και μία εξόδου (διεύθ. 30^{HEX}). Να γραφεί πρόγραμμα assembly σε 8085 που να υπολογίζει τη λογική συνάρτηση $y_2 = x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot x_4 + x_5 \cdot x_6$.




ΘΕΜΑ 1β: (1.3 ΜΟΝΑΔΑ): Απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα (σύντομα και αιτιολογημένα):

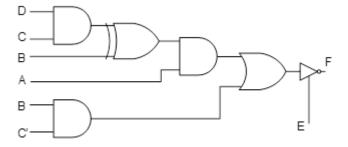- (i) Δώστε τη μακροεντολή MOVING n που μετακινεί το περιεχόμενο ενός εκ των καταχωρητών B, C, D, E στον καταχωρητή A, για n=0,1,2,3 αντίστοιχα. Για άλλη τιμή του n να μην κάνει καμία λειτουργία. (0.5 ΜΟΝΑΔΕΣ)
- (ii) Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα που παρέχουν οι διακοπές στα μΥ-Σ. Τί πρόβλημα μπορεί να προκύψει αν μια διακοπή προκαλείται από παλμό μεγάλης ή και μικρής διάρκειας και γιατί; Να προτείνετε λύσεις για την αποφυγή των ενδεχόμενων προβλημάτων.
 (0.4 ΜΟΝΑΔΕΣ)
- (iii) Εξηγήστε τη λειτουργική διαφορά των καθυστερήσεων που προκαλούνται μέσω ρουτινών χρονοκαθυστέρησης και μέσω μετρητών-χρονιστών (πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα). (0.2 ΜΟΝΑΔΕΣ)
- (iv) Πότε είναι χρήσιμη και πλεονεκτική η χρήση των Μακροεντολών σε σχέση με τις Ρουτίνες; (0.2 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΘΕΜΑ 1 γ **:** (0.7 MONAΔΕΣ):

Δώστε την περιγραφή Verilog του παρακάτω κυκλώματος σε επίπεδο πυλών και σε μορφή ροής δεδομένων.



AΘHNA 25, 6, 2021


ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "Συστήματα Μικροϋπολογιστών"

(ΘΕΜΑ 2° – ΣΥΝΟΛΟ 4.5 Μονάδες)

Έναρξη 12:30 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ 60' + 10' Παράδοση: 13:40'

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	: .																							
---------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ΘΕΜΑ 20: (4.5 ΜΟΝΑΔΕΣ): Σε ένα μικροελεγκτή AVR Mega16 που αξιοποιεί μία θύρα εισόδου και μία εξόδου, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα, να υλοποιηθεί ένα σύστημα οδήγησης ενός ανελκυστήρα δυο θέσεων (ισογείου και 1° ορόφου). Η κίνηση προς το ισόγειο ή τον 1° όροφο ελέγχεται από τους εξωτερικούς διακόπτες (Push-Buttons) ΚΟ και Κ1 αντίστοιχα καθώς και από έναν εσωτερικό διακόπτη (Push-Button) Μ. Για να δοθεί εντολή από τους διακόπτες αυτούς, προϋπόθεση είναι το βαγόνι να είναι σταματημένο στο ισόγειο ή στον 1° όροφο. Όταν κινείται πρέπει να σταματάει από το πρόγραμμα με βάση τους αισθητήρες ΑΟ και Α1 που είναι τερματικοί διακόπτες και οι οποίοι δίνουν λογικό 1 αυτόματα όταν ο θάλαμος φτάνει στο ισόγειο ή στον 1° όροφο αντίστοιχα. Υποθέτουμε ότι κατά την εκκίνηση του συστήματος, ο θάλαμος πρέπει να βρίσκεται στο

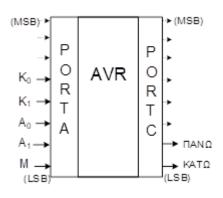

ισόγειο, αλλιώς πριν δεχτεί οποιαδήποτε εντολή να μεταφέρεται σε αυτή τη θέση αυτόματα.

Αναλυτικά, αν ο θάλαμος φτάσει στο ισόγειο, τότε πρέπει να σταματάει η κίνησή του και να ελέγχονται οι διακόπτες K1 και M. Αν ένας από αυτούς είναι ενεργοποιημένος (=1) τότε έχουμε κίνηση προς τα πάνω. Αντίστοιχα αν ο θάλαμος φτάσει στον $1^{\rm o}$ όροφο, τότε πρέπει να σταματάει η κίνησή του και να ελέγχονται οι διακόπτες K0 και M. Αν ένας από αυτούς είναι ενεργοποιημένος (=1) τότε έχουμε κίνηση προς τα κάτω. Δώστε το αντίστοιχο πρόγραμμα σε assembly και σε C.

(Assembly: 2.5 MONADES kai C: 2 MONADES)

AΘHNA 25. 6. 2021

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "Συστήματα Μικροϋπολογιστών"

(ΘΕΜΑ 3° – ΣΥΝΟΛΟ 2 Μονάδες)

Έναρξη 13:40' - ΔΙΑΡΚΕΙΑ 30' + 10' Παράδοση: 14:20'

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:									

ΘΕΜΑ 30: (2 ΜΟΝΑΔΕΣ): Σε ένα προσωπικό υπολογιστή, να γραφεί πρόγραμμα σε Assembly μΕ 80x86 που να δέχεται από το πληκτρολόγιο τέσσερις (4) δεκαδικούς αριθμούς (D_3 , D_2 , D_1 , D_0 με τη σειρά αυτή) για να αποτελέσουν ένα διψήφιο και δυο μονοψήφιους δεκαδικούς αριθμούς και να κάνει τον εξής υπολογισμό: $P = (D_3 \times 10^{-4} + D_2) \times (D_1 + D_0)$. Το πρόγραμμα τυπώνει στην οθόνη τα μηνύματα εισόδου και τους εισαγόμενους αριθμούς. Όταν συμπληρωθούν 4 έγκυροι δεκαδικοί αριθμοί να αναμένει τον χαρακτήρα 'h' και μετά να τυπώνει το αποτέλεσμα σε δεκαεξαδική μορφή 3 ψηφίων αν είναι <400Hex, αλλιώς το μήνυμα yperx, αυστηρά όπως φαίνεται παρακάτω:

DOSE 10 ARITHMO = DOSE 20 ARITHMO = DOSE 30 ARITHMO = APOTELESMA = 3A0 $\acute{\eta}$ APOTELESMA = yperx

Να θεωρήσετε δεδομένες τις μακροεντολές (σελ. 361-2, 373) του βιβλίου και μπορείτε να κάνετε χρήση των ρουτινών DEC_ΚΕΥΒ και PRINT_HEX χωρίς να συμπεριλάβετε τον κώδικά τους. Για την διευκόλυνσή σας, δίνονται οι πρώτες εντολές που αποτελούν τον 'σκελετό' του ζητούμενου προγράμματος.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

INCLUDE	MACROS
DATA_SEG	SEGMENT
MSG1	DB OAH,ODH, 'DOSE 10 ARITHMO = \$
MSG2	DB 0AH,0DH, 'DOSE 20 ARITHMO = \$'
MSG3	DB 0AH,0DH, 'DOSE 30 ARITHMO = \$
MSG4	DB 0AH,0DH, 'APOTELESMA = \$'
DATA_SEG	ENDS
CODE_SEG	SEGMENT
ASSUME C	S:CODE_SEG, DS:DATA_SEG
MAIN PROC	FAR
MOV	AX, DATA_SEG
MOV	DS, AX